

1、实验名称: 实验五 数字系统综合设计

2、实验目的:

本实验的目的是综合运用本课程所学习的知识, 设计并实现复杂的数字系统。

3、实验内容 (二选一):

(1) 实验 5.1——电子秤

- a) 简易电子秤设计;
- b) UART 电子秤设计;
- c) 帧解析电子秤;
- d) 小数附加功能, 整齐格式输出……

(2) 实验 5.2——简单处理器设计

- a) 基本简单处理器设计;
- b) 乘法扩展;
- c) 扩展功能——附加指令集;
- d) 扩展功能——指令存储;
- e) 扩展功能——UART 集成;
- f) 使用 SRAM;
- g) 其他附加 (VGA 接口, 蓝牙接口……)

实验步骤:

说明: 总共完成的内容有: 5.1 基础电子秤的步骤(a)和 5.2 简单 CPU 设计的(a),(b)两部分


4、实验 5.1 的实现及仿真验证

(1) 描述你完成了哪些实验内容

完成了简易的电子秤, 可以实现累计计数和单次计数的功能。


(2) 画出模块设计图, 并给出解释

RTL 分析图如下

 

Key_filter 为消抖，clkDiv 为分频，GPU 处理数字计算，SegMsg 用于把得到的数据转化为段选与片选信号。

(3) 上板效果图，并给出解释

 


基础称重模式

基础称重模式：输入单价重量即可计算当前的总价




累计计价模式

累计计价模式：将当前的总价累加到寄存器中，显示当前的累计次数和累计价。

 

(4) 如果使用状态机完成该实验，你会设计几个状态，并给出状态转移图；如果不是使用状态机完成该实验，请详述你的设计方法

当然设计了状态机，分为 NORM 和 ACCU 两个状态。状态转移图如下

 

略微粗糙的状态转移图

(5) 其他的需要说明的内容

本实验比较复杂的部分是进制问题，若要始终保持十进制计算，则要同时考虑进制调整和时序搭配，代码比较繁杂，故考虑在运算时统一使用 16 进制计算，最后使用 decoder 模块实现十六进制的输出转换为十进制。Decoder 模块如下

```

module decoder_8(input [3:0] in, output [7:0] out);
    assign out[7:4] = in / 10;
    assign out[3:0] = in % 10;
endmodule

module decoder_16(input [7:0] in, output [15:0] out);
    assign out[15:12] = in / 1000;
    assign out[11:8] = (in / 100) % 10;
    assign out[7:4] = (in / 10) % 10;
    assign out[3:0] = in % 10;
endmodule
  
```

虽然最后没拿到这部分的分就是了（


5、实验 5.2 的实现及仿真验证

(1) 描述你完成了哪些实验内容

完成了简易的电子秤，可以实现输入指令计算，将结果计入 result 寄存器，并可以使用 show Addr 读取相应的 result。


(2) 画出模块设计图，并给出解释

由于写的太赶了很多东西塞到了一起，RTL 分析图太乱了

 

十分粗糙的 RTL 分析图

下面是手动分析的模块图

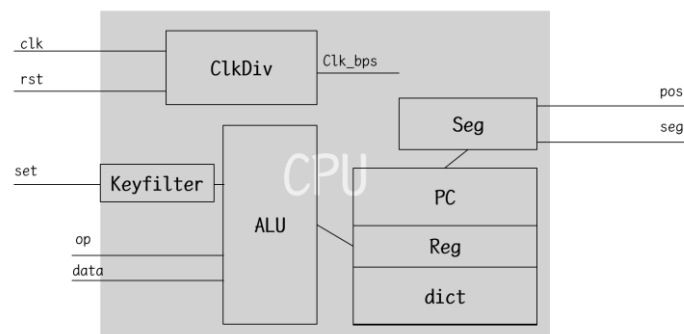

CPU 模块设计图

关键在于 ALU 对于相关寄存器的精确控制。

(3) 上板效果图，并给出解释

先简单设计一组用例如下


```

1 [op] rx ry data_bus
2 0000 01 00 00000101 // load 5 to r1; r1=5 show 5
3 0000 10 00 00000011 // load 3 to r2; r2=3 show 3
4 0010 01 10 00000000 // add r1 && r2; r1=5+3=8 r2=3 show 8
5 <operations else>
6 <operations else>
7 0100 01 10 00000000 // mul r1 && r2; r1=5*3=15 r2=3 mulreg=15

```

CPU 测试用例

 上板图片如下（这里碍于篇幅仅显示 SHOW 指令，具体操作验收时已与助教详细展示过了）：




(4) 请详述 CPU 的设计方法

首先，由于是简化 CPU，所以省略去取址操作，故考虑设计指令集，控制信号的产生方式（由于指令集比较简单最后决定不单独设置模块，与 ALU 合并完成），为了减少繁琐的时序设计故设计单周期同步时序的 CPU，为了支持 SHOW 的操作增加 dict 寄存器存储每次操作的值。于是划分出了 ALU，REG，SEG 三大模块，ALU 负责取数据，REG 负责数据的存储，SEG 负责数据的显示。并添加 ClkDiv，Keyfilter 等辅助模块

 (5) 其他需要说明的内容

扩展中提到需要实现不是用乘法的乘法器，考虑乘法的竖式计算，不难发现乘法是若干次 n 位*1 位乘法和若干次错位加法得到的，值得注意，二进制中 n 位*1 位的乘法的结果不是 n 就是 0，这就将乘法转化成了移位和加法的操作。




错位加法实现乘法原理图

 6、实验中遇到的问题、现象及解决方法

问题 1: UART 接收和发送的数据不一致

现象: UART 接收和发送的数据不一致, 会出现乱码情况, 如下图所示: 传 00 收到的是 C0, 传 99 收到的却是 3F 3F 63 3F FD, 奇偶校验, 波特率, 时钟频率, 编码格式都检查过了没问题。



问题原因: 未找到

解决方法: 未找到

7、本次实验心得体会

做得很崩溃, 花了很多很多时间和精力做实验也仅仅是做出了基础部分。

8、关于本次实验课程的改进建议

1. 首先, 难度梯度不合理, 本实验与前四次实验的难度跨度有点大, 很难快速理解 UART, IP 核等知识 (事实上也真的没了解明白)。
2. 其次, 文档不清晰, 包括数字逻辑网站, 包括实验文档。(实验五的 ip 核设置的图片甚至是模糊的), 这里贴一个 USTC 的同样教学内容的文档: <https://soc.ustc.edu.cn/Digital/>,

希望北科的文档也能好起来。

3. 再者，要求不明确，我已经听说在后面的计组（计算机组成原理）课我们还要做与数字逻辑类似的事情，这样的话数字逻辑我到底应该掌握到什么程度才算合格？并没有一个好的说明，这本应是在第一节就该说的事情。
4. 最后，验收没能起到相应的检查是否成功理解代码并人工查重的作用。到了后面有的验收敷衍了事，甚至有了一些不太好的矛盾。这显然和初衷是不相吻合的。（不过我遇到的助教都很好，感谢助教，辛苦了！）

补充说明 1：说实话，做实验过程中确实有参考 AI 生成的代码，但是我提交过的代码绝对是自己亲手调过改过，讲的出来原理，说得出的，我认为阅读 AI 的代码学习并不是一件可耻的事，相反能充分利用 AI 完成自己想实现的功能也是能力的一部分。

补充说明 2：这一份仓库是我的，本来都是在实验报告截止提交后上传的，但是忘记还有补交环节了。可能给 助教&&老师们 带来了麻烦，真的非常抱歉。



本文代码部分参考自：

<https://blog.csdn.net/lsgqyz/article/details/122162873>

<https://blog.csdn.net/Accelerato/article/details/86546751>